



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR KRAKEN 2.0**

**ALUNAS:**

**Ewelly Fabiane Cunha de Sousa – 2016011439**

**Débora Bianca Taveira de Moura – 2016011555**

**DEZEMBRO - 2018  
BOA VISTA - RORAIMA**



UFRR

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR KRAKEN 2.0**

**DEZEMBRO - 2018  
BOA VISTA - RORAIMA**

*KRAKEN 2.0*

## RESUMO

Este relatório aborda o projeto, a implementação do processador de 16 bits **Kraken 2.0**, desenvolvido em forma de projeto final pelas alunas Débora Bianca e Ewelly Fabiane na disciplina de arquitetura e organização de computadores ofertada pela Universidade Federal de Roraima aos alunos do curso de Ciência da Computação.

Neste documento estará descrita as especificações do processador, suas instruções, componentes, datapath, simulações e testes. O nome do processador faz analogia ao Kraken da mitologia nórdica, sendo 8 de seus tentáculos referência aos 8 bits do processador em sua edição anterior. Os seus tentáculos têm a intenção de capturar alimento, assim como nosso processador captura suas oito instruções, mergulhado em um mar de binários. Agora, apresentado como Kraken 2.0, por ser sua segunda versão e agora possuindo 16 bits.

# CONTEÚDO

Lista de Figuras	4
Lista de Tabelas	4
<b>1 Especificação</b>	<b>7</b>
1.1 Plataforma de desenvolvimento	7
1.2 Conjunto de instruções	8
1.2.1 Formato de instruções do tipo R	8
1.2.2 Formato de instruções do tipo I	8
1.2.3 Formato de instruções do tipo J	8
1.2.4 Visão geral das instruções do processador	8
1.3 Descrição do Hardware	10
1.3.1 And, Or, Not	10
1.3.2 XOR	11
1.3.3 RightShift e LeftShift	11
1.3.4 Comparador	12
1.3.5 Multiplexador 3_8	12
1.3.6 Unidade Lógica Aritmética (ULA)	13
1.3.7 Somador Aritmético	15
1.3.8 Contador do PC	16
1.3.9 Memória de instruções	17
1.3.10 Banco de Registradores	17
1.3.11 Registrador Flip-Flop tipo D	18
1.3.12 Memória RAM	19
1.3.13 Extensor de 4 para 16 bits	20
1.3.14 Unidade de Controle	21
1.4 Datapath	23
<b>2 Simulações e Testes</b>	<b>24</b>
<b>3 Considerações finais</b>	<b>26</b>

## LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - ESPECIFICAÇÕES NO QUARTUS	6
FIGURA 2 - DECLARAÇÃO DO AND	8
FIGURA 3 - RTL VIEWER DO AND, OR E NOT	10
FIGURA 4 - DECLARAÇÃO DO XOR	11
FIGURA 5 - RTL VIEWER DO XOR	11
FIGURA 6 - DECLARAÇÃO DO RIGHTSHIFT, LEFTSHIFT	11
FIGURA 7 - RTL VIEWER DO RIGHTSHIFT, LEFTSHIFT	12
FIGURA 8 - DECLARAÇÃO DO COMPARADOR	12
FIGURA 9 - RTL VIEWER DO COMPARADOR	12
FIGURA 10 - DECLARAÇÃO DO MULTIPLEXADOR	12
FIGURA 11 - RTL VIEWER DO MULTIPLEXADOR	13
FIGURA 12 - DECLARAÇÃO DA ULA	14
FIGURA 13 - RTL VIEWER DO ULA	15
FIGURA 14 - DECLARAÇÃO DO SOMADOR ARITMÉTICO	15
FIGURA 15 - RTL VIEWER DO SOMADOR ARITMÉTICO	16
FIGURA 16 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR DO PC	16
FIGURA 17 - RTL VIEWER DO CONTADOR DO PC	16
FIGURA 18 - DECLARAÇÃO DA MEMÓRIA ROM	17
FIGURA 19 - RTL VIEWER DA MEMÓRIA ROM	17
FIGURA 20 - DECLARAÇÃO DO BANCO DE REGISTRADORES	18
FIGURA 21 - RTL VIEWER DO BANCO DE REGISTRADORES	18
FIGURA 22 - DECLARAÇÃO DO REGISTRADOR FLIPFLOP TIPO D	19
FIGURA 23 - RTL VIEWER DO REGISTRADOR FLIPFLOP TIPO D	19
FIGURA 24 - DECLARAÇÃO DA MEMÓRIA RAM	19
FIGURA 25 - RTL VIEWER DA MEMÓRIA RAM	20
FIGURA 26 - DECLARAÇÃO DO EXTENSOR DE 4 PARA 16 BITS	20
FIGURA 27 - RTL VIEWER DO EXTENSOR DE 4 PARA 16 BITS	21
FIGURA 28 - DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE	21
FIGURA 29 - RTL VIEWER DA UNIDADE DE CONTROLE	22
FIGURA 30 - VISUALIZAÇÃO DO DATAPATH	23
FIGURA 31 - WAVEFORM DO TESTE DA MEMÓRIA RAM	24
FIGURA 32 - WAVEFORM DO TESTE DA MEMÓRIA ROM	24
FIGURA 33 - WAVEFORM DO TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE	24
FIGURA 34 - WAVEFORM DO TESTE DA ULA - SUBTRAÇÃO	25
FIGURA 35 - WAVEFORM DO TESTE DA ULA - MULTIPLICAÇÃO	25

## LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – FORMATO DAS INSTRUÇÕES TIPO R.	8
TABELA 2 – FORMATO DAS INSTRUÇÕES TIPO I.	8
TABELA 3 – FORMATO DAS INSTRUÇÕES TIPO J.	8
TABELA 4 - LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR KRAKEN 2.0	9
TABELA 5 - OPERAÇÕES DA ULA	14
TABELA 6 - FLAGS DA UNIDADE DE CONTROLE DO KRAKEN 2.0	21

# 1 Especificações

O processador Kraken em sua versão 2.0 agora possui 16 bits, foi desenvolvido como projeto final para a disciplina de arquitetura e organização de computadores na Universidade Federal de Roraima (UFRR) no semestre 2018.2. O processador é unicyclo, executando uma única instrução por vez a cada ciclo de clock, baseia-se na arquitetura MIPS.

## 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador Kraken 2.0 em VHDL (VHSIC Hardware Description Language) a IDE utilizada foi o Quartus Prime Lite Edition em sua versão 17.0.

*Figura 1: Especificações do projeto gerado no Quartus*

Flow Status	Successful - Tue Dec 04 23:25:09 2018
Quartus Prime Version	17.1.0 Build 590 10/25/2017 SJ Lite Edition
Revision Name	KrakenProcessor
Top-level Entity Name	ULA_16
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	0
Total pins	52
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0
Total DSP Blocks	0
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0

## 1.2 Conjunto de instruções

O processador Kraken 2.0 possui 16 registradores: \$0, \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4, \$s5, \$s6, \$s7, \$s8, \$s9, \$s10, \$s11, \$s12, \$s13, \$s14. Assim como três formatos de instruções, do tipo **R**, **I** e **J**, de 16 bits cada.

### 1.2.1 Formato de instruções do tipo R

Este formato aborda instruções baseadas em lógica e aritmética.

*Tabela 1: Formato das instruções tipo R*

Opcode	rs	rd	Funct
4 bits	4 bits	4 bits	4 bits
0 - 3	4 - 7	8 - 11	12 - 15

### 1.2.2 Formato de instruções do tipo I

Este formato aborda instruções baseadas no carregamento, transferência e gravação de dados na memória primária. Onde o campo **endereço** desloca o conteúdo de **rs** como base.

*Tabela 2: Formato das instruções tipo I*

Opcode	rs	rt	Endereço
4 bits	4 bits	4 bits	4 bits
0 - 3	4 - 7	8 - 11	12 - 15

### 1.2.3 Formato de instruções do tipo J

Este formato aborda instruções baseadas em desvios condicionais.

*Tabela 3: Formato das instruções tipo J*

Opcode	Endereço
4 bits	12 bits
0 - 3	4 - 15

### 1.2.4 Visão geral das instruções do Processador Kraken 2.0:

O número de operação de cada instrução é igual a 4 bits, sendo assim obtemos um total de 16 bits para o **Opcode** ( $2^4 = 16$ ), além do campo **Funct** que é composto por 4 bits ( $2^4 = 16$ ), no processador Kraken 2.0, dos 16 bits de opcode, 15 são distribuídos entre operações do tipo I e J, e 1 bit é voltado para operações do tipo R, que com auxílio do campo funct aumenta o número de operações do tipo R para 16.



Tabela 4 – Tabela da lista de Opcodes utilizadas pelo processador Kraken 2.0

Opcode	Funct	Nome	Formato	Breve descrição
0000	0000	<b>ADD</b>	R	Soma
0000	0001	<b>SUB</b>	R	Subtração
0000	0010	<b>MULT</b>	R	Multiplificação
0000	0011	<b>AND</b>	R	Porta lógica AND
0000	0100	<b>OR</b>	R	Porta lógica OR
0000	0101	<b>XOR</b>	R	Porta lógica XOR
0000	0110	<b>NOR</b>	R	Porta lógica NOR
0000	0111	<b>NAND</b>	R	Porta lógica NAND
0000	1000	<b>NOR</b>	R	Porta lógica XOR
0000	1001	<b>XNOR</b>	R	Porta lógica XNOR
0000	1010	<b>COMPARADOR</b>	R	Porta lógica que compara se o primeiro valor é menor que o segundo
0000	1011	<b>MOVE</b>	R	Move um dado para o registrador
0000	1100	<b>SLT</b>	R	Set if less than
0000	1101	<b>SRA</b>	R	Shift aritmético para direita
0000	1111	<b>BoothMultiplier</b>	R	Realiza a multiplicação utilizando o algoritmo de Booth
0001	x	<b>LW</b>	I	Lê uma palavra da memória
0010	x	<b>SW</b>	I	Guarda uma palavra na memória
0011	x	<b>BEQ</b>	I	branch on equal
0100	x	<b>BNE</b>	I	branch on not equal
0101	x	<b>MOVI</b>	I	Move um dado imediato para o registrador
0110	x	<b>SLTI</b>	I	Set if less than immediate
0111	x	<b>ADDI</b>	I	Soma imediata
1000	x	<b>ADDIU</b>	I	Soma imediata sem overflow
1001	x	<b>J</b>	J	Salto
1010	x	<b>JR</b>	J	Jump register
1011	x	<b>JAL</b>	J	Jump and link

## 1.3 Descrição do Hardware

O processador Kraken 2.0 de 16 bits possui 18 componentes descritos em hardware, os subtópicos a seguir irão descrevê-los detalhadamente (suas funcionalidades, valores de entrada e saída).

### 1.3.1 And, Or, Not


Os componentes And, Or e Not apesar de serem diferentes em relação à sua funcionalidade, possuem grandes semelhanças em seus valores de entrada e saída, por isso foram agrupados neste sub-tópico.

Figura 2: Declaração do AND

```
Entity And_16 is
  Port(
    A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    Saida : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
  );
End And_16;
```

- IN: A, B; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR; recebem valores em binário.
- OUT: Saida; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR.

Figura 3: RTL Viewer do AND, Or e Not (respectivamente)

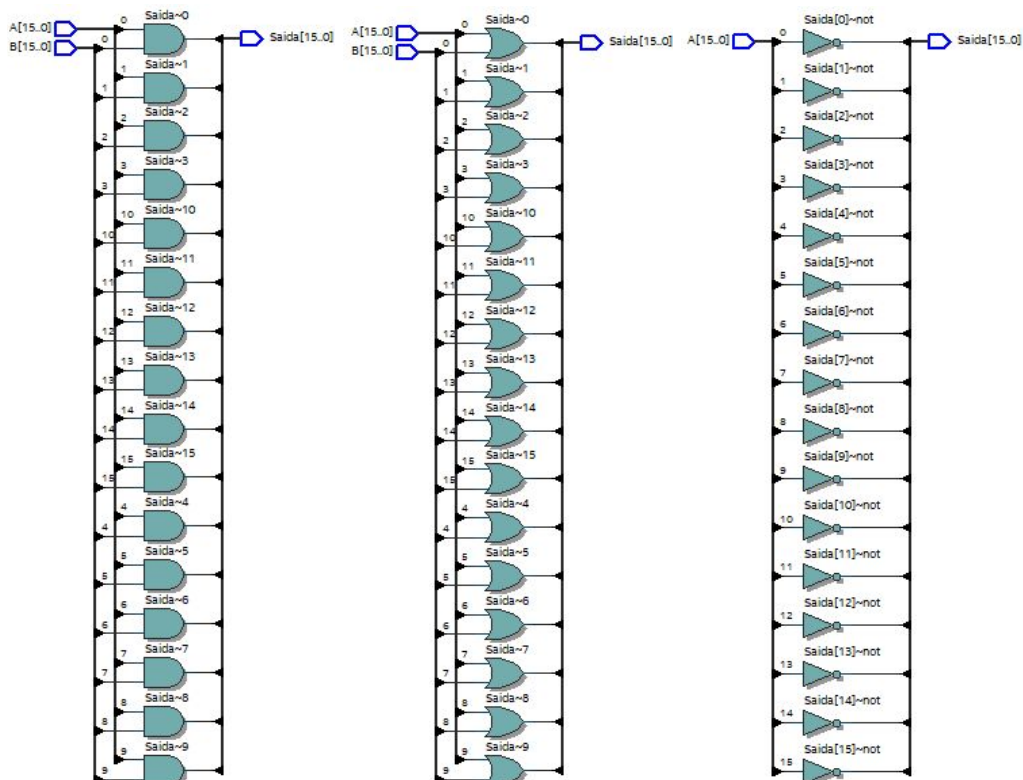

### 1.3.2 Xor


O XOR é um componente que verifica se apenas uma das alternativas dadas é verdadeira, apesar de sua entrada e saída ser semelhante aos componentes anteriores, a apresentação de sua RTL Viewer é diferente.

Figura 4: Declaração do XOR

```
Entity Xor_16 is
  Port(
    A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    Saida : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
  );
End Xor_16;
```

- IN: A, B; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR; recebem valores em binário.
- OUT: Saida; tipo out STD\_LOGIC.

Figura 5: RTL Viewer do XOR

 

### 1.3.3 Right Shift e Left Shift


O Right Shift e Left Shift são componentes que fazem deslocamento de bits. O Right Shift realiza deslocamento para direita e o Left Shift para a esquerda.

Figura 6: Declaração do Right Shift

```
entity RighthShift_2_16 is
  Port (
    A : IN STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    B : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end RighthShift_2_16;
```

- IN: A; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0) recebem valores em binário.
- OUT: B; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0).

Figura 7: RTL Viewer do RightShift e LeftShift (respectivamente)

 

### 1.3.4 Comparador


O Comparador recebe dois valores e caso o primeiro seja menor que o segundo retorna “1111111111111111” caso não seja retorna “0000000000000000”.

Figura 8: Declaração do Comparador

```
entity Comparador is
  Port (
    A, B : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    Saida : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
  );
end Comparador;
```

- IN: A, B; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)
- OUT: Saida; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0).

Figura 9: RTL View do Comparador

 

### 1.3.5 Multiplexador 3\_8


O multiplexador é um componente que recebe várias entradas e retorna uma única saída.

Figura 10: Declaração do Multiplexador

```
entity Multiplexer3_8 is
  Port(
    Seletores : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
    A, B, C, D, E, F, G, H: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    Saida : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end Multiplexer3_8;
```

- IN:
  - Seletores; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR (2 downto 0)
  - A, B, C, D, E, F, G, H; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)
- OUT:
  - Saida; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)

Figura 11: RTL Viewer do Multiplexador

 

### 1.3.6 Unidade Lógica Aritmética (ULA)

A Unidade Lógica Aritmética (ULA) desenvolvida está descrita na figura 12 e conta com 20 operações aritméticas, todas estão listadas na tabela 4.

Figura 12: Declaração da ULA


```
entity ULA_16 is
    port (
        opcode : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
        negate : IN STD_LOGIC;
        A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        Saida: OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
    );
end ULA_16;
```

- IN:
  - opcode; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR (2 downto 0)
  - negate; tipo in STD\_LOGIC
  - A, B; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)
- OUT:
  - Saida; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)

Tabela 5 – Operações da ULA

INSTRUÇÃO	SELETOR 1	SELETOR 2	SELETOR 3	Negate
AND	0	0	0	0
NAND	0	0	0	1
OR	0	0	1	0
NOR	0	0	1	1
XOR	0	1	0	0
XNOR	0	1	0	1
ADD	0	1	1	0
SUB	0	1	1	1
Compara	1	0	0	x
ShiftLeft2	1	0	1	x
ShiftRigth2	1	1	0	x
Mul	1	1	1	x

Figura 13: RTL Viewer da ULA

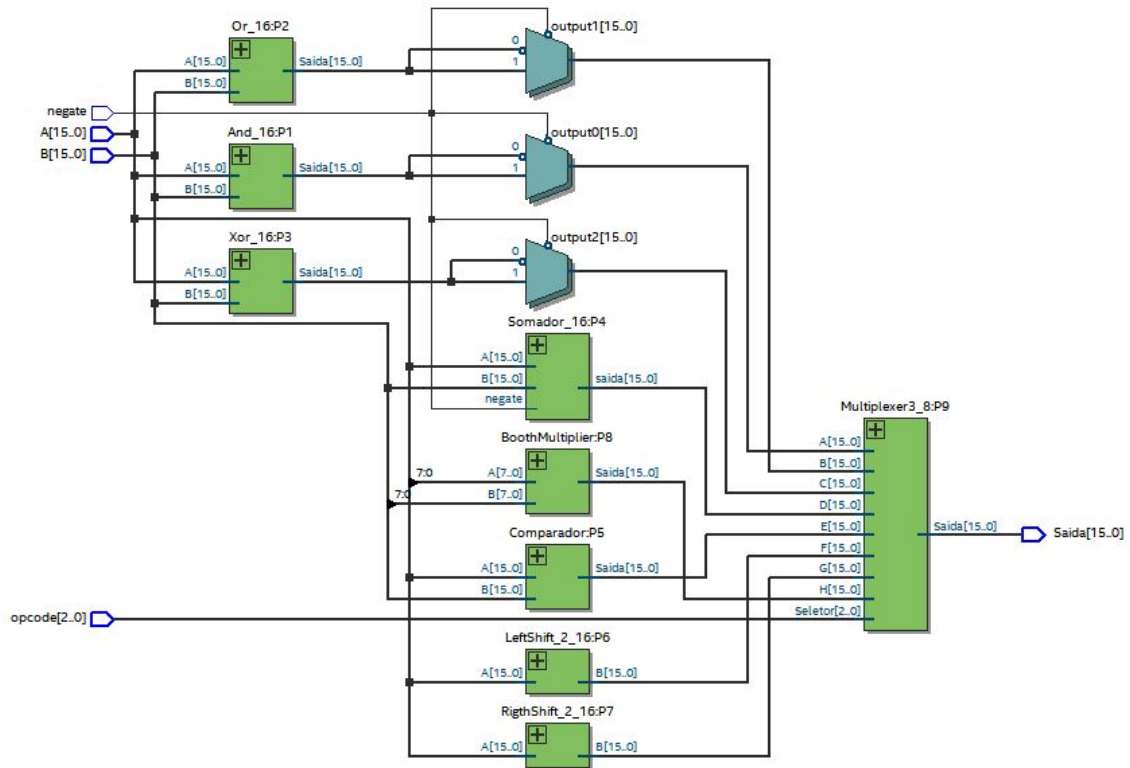

### 1.3.7 Somador Aritmético


O somador simples que soma dois valores de até 16 bits.

Figura 14: Declaração do somador aritmético

```
Entity Somador_16 is
  Port(
    A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    negate : IN STD_LOGIC;
    cout : OUT STD_LOGIC;
    saida : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
  );
End Somador_16;
```

- IN:
  - A, B; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR; recebem valores em binário.
  - negate; tipo in STD\_LOGIC; recebe valor 0 para realizar uma soma e valor 1 para realizar uma subtração.
- OUT:
  - saida; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR; retorna o valor das duas entrada adicionados.
  - cout; tipo out STD\_LOGIC; retorna um buffer caso a soma ultrapasse o limite de bits.

Figura 15: RTL View do Somador Aritmético

 

### 1.3.8 Contador do PC

O Contador do Programa (PC) é apenas um registrador D Flip-Flop parecido com o da sessão que armazena o endereço da instrução atual, o que o difere é o fato do PC não conter enable e reset.


Figura 16: Declaração do Contador do PC

```
ENTITY Count_PC IS
  PORT (

    clock: IN STD_LOGIC ;
    input : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
    output : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
  );
END Count_PC ;
```

- IN:
  - clock; tipo in STD\_LOGIC (15 downto 0)
  - input; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)
- OUT:
  - output; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)

Figura 17: RTL Viewer do Contador do PC

 



### 1.3.9 Memória de Instruções


A memória de instruções, também conhecida como memória ROM (*Read-Only-Memory*), é onde as instruções são escritas e podem ser lidas.

*Figura 18: Declaração da memória de instruções*

```
ENTITY ROM_16 IS
PORT(
    PC_address:    IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
    INSTRUCTION:   OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
);
END ROM_16;
```

- IN: PC\_address; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)
- OUT: INSTRUCTION; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)

*Figura 19: RTL Viewer da Memória ROM*

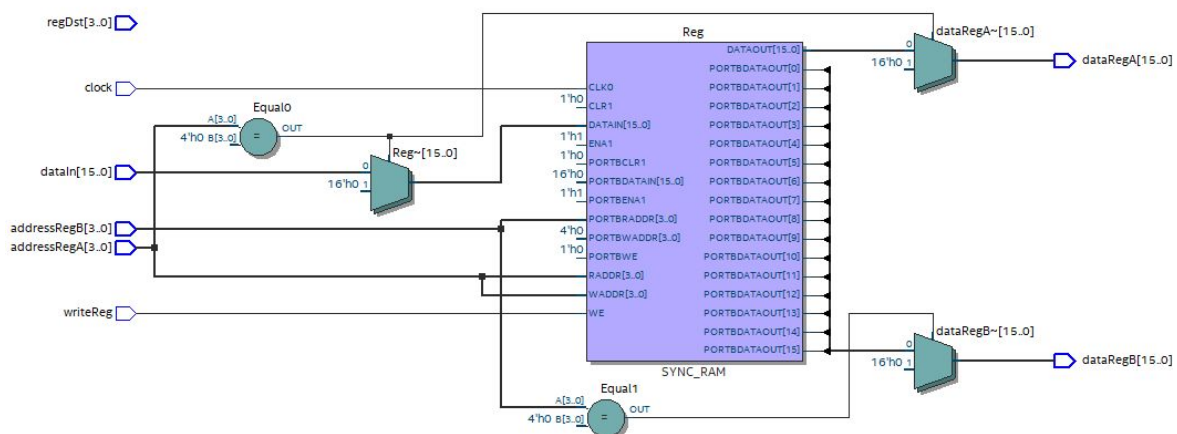

### 1.3.10 Banco de Registradores


O banco de registradores é um componente composto por um conjunto de registradores que podem ser acessados de forma organizada. Nele podem ser executadas operações de leitura dos dados anteriormente gravados e de escrita de dados para modificar as informações internas.

Figura 20: Declaração do Banco de registradores

```
Entity REGBANK16 is port
(
    clock : in std_logic;
    writeReg: in std_logic; -- Sinal da unidade de controle
    dataRegA: out std_logic_vector (15 downto 0);
    dataRegB: out std_logic_vector (15 downto 0);
    dataIn: in std_logic_vector (15 downto 0); -- Dado a ser escrito
    regDst: in std_logic_vector (3 downto 0); -- Registrador de destino
    addressRegA: in std_logic_vector (3 downto 0); -- Endereço do resgistrador 1
    addressRegB: in std_logic_vector (3 downto 0) -- Endereço do resgistrador 2
);
end REGBANK16;
```

- IN:
  - clock; tipo in STD\_LOGIC;
  - writeReg; tipo in STD\_LOGIC; Sinal da unidade de controle.
  - dataIn; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR; Dado a ser escrito.
  - regDst; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR; Registrador de destino.
  - addressRegA; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR; Endereço do registrador 1.
  - addressRegB; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR; Endereço do registrador 2.
- OUT:
  - dataRegA; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)
  - dataRegB; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR (15 downto 0)

Figura 21: RTL Viewer do Banco de Registradores

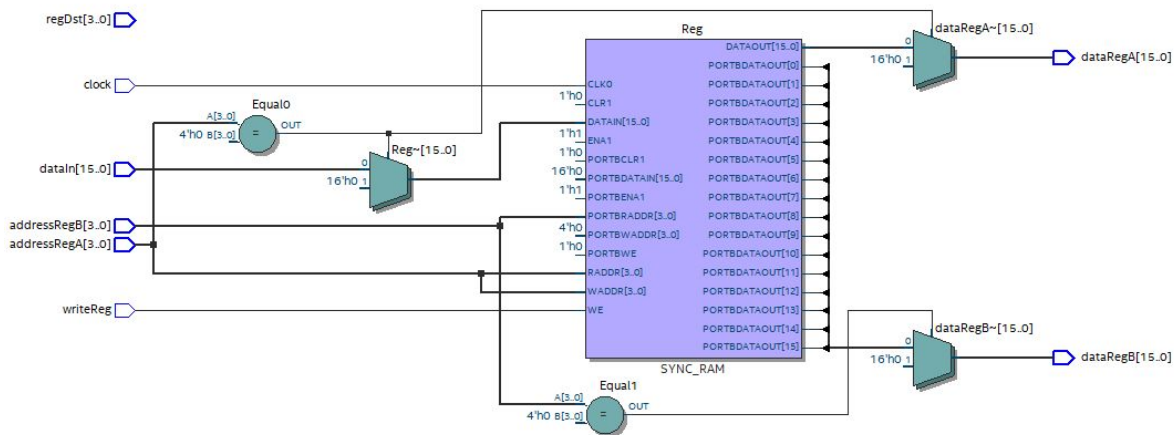

### 1.3.11 Registrador Flip-Flop tipo D

O Kraken 2.0 register 16 bits utiliza registradores flip-flop do tipo D (data ou dado, pois armazena o bit de entrada) de 16 bits.

Figura 22: Declaração da memória de instruções


```
ENTITY D_FLIPFLOP IS
  PORT (

    clock, reset, enable: in STD_LOGIC;
    input: in STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
    output: buffer STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
  );

END D_FLIPFLOP;
```

- IN:
  - clock, reset, enable; tipo in STD\_LOGIC;
  - input; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR;
- OUT:
  - output; tipo buffer STD\_LOGIC\_VECTOR;

Figura 23: RTL Viewer do Registrador FlipFlop tipo D

 

### 1.3.12 Memória RAM


A memória RAM (*R*andom *A*ccess *M*emory) é um tipo de memória que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. É uma memória de leitura e escrita.

Figura 24: Declaração da memória RAM

```
entity RAM_16 is
  port (
    write_mem, clock : in std_logic;
    address : in std_logic_vector(15 downto 0);
    A : in std_logic_vector(15 downto 0);
    Saida : out std_logic_vector(15 downto 0)
  );
end entity RAM_16;
```

- IN:
  - write\_mem; tipo in STD\_LOGIC; que quando ativado permite a escrita de um valor, e quando desativado permite a leitura de um valor.
  - clock; tipo in STD\_LOGIC; quando ativo é possível realizar alguma ação entre as mostradas acima;
  - address; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR; recebe um endereço. A do tipo STD\_LOGIC\_VECTOR, recebe um valor a ser escrito.
  - A; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR; recebe um valor a ser escrito.
- OUT:
  - Saida; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR; retorna o valor escrito ou lido.

Figura 25: RTL Viewer da memória RAM

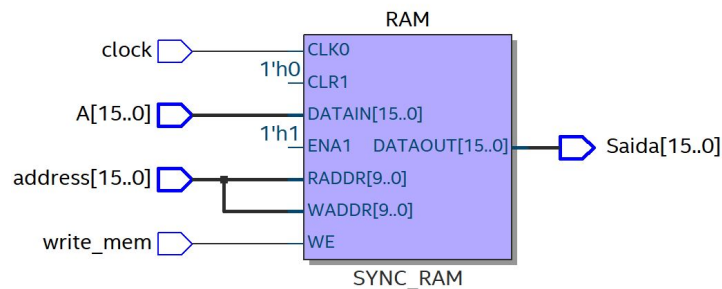

### 1.3.13 Extensor de 4 para 16 bits


O extensor de 4 para 16 bits é um componente que aumenta o tamanho de uma variável em relação a quantidade de bits, para que esta seja alinhada caso necessário.

Figura 26: Declaração do extensor de 4 para 16 bits

```
entity Extender4to16 is
  Port (
    A : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    B : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end Extender4to16;
```

- IN:
  - A; tipo in STD\_LOGIC\_VECTOR; recebe valor de 4 bits.
- OUT:
  - B; tipo STD\_LOGIC\_VECTOR; ao fazer a conversão do valor, retorna o mesmo com 16 bits.

Figura 27: RTL Viewer do Extensor de 4 para 16

 

### 1.3.14 Unidade de Controle

A Unidade de Controle opera as operações lógicas e aritméticas que passam por ela. Nela cada instrução aciona determinadas flags que serão usadas para controlar os outros componentes.

Tabela 6 – Flags da unidade de controle do Kraken 2.0

SINAIS DE CONTROLE UNICICLO										
Instrução	Opcode	RegWrite	UlaOp	ULANeg	ALUSrc	MemWrite	MemRead	MemParaReg	Branch	Jump
AND	0000	1	000	0	0	0	0	0	0	0
NAND	0000	1	000	1	0	0	0	0	0	0
OR	0000	1	001	0	0	0	0	0	0	0
NOR	0000	1	001	1	0	0	0	0	0	0
XOR	0000	1	010	0	0	0	0	0	0	0
XNOR	0000	1	010	1	0	0	0	0	0	0
ADD	0000	1	011	0	0	0	0	0	0	0
SUB	0000	1	011	1	0	0	0	0	0	0
COMPARADOR	0000	1	100	0	0	0	0	0	0	0
LeftShift2	0000	1	101	0	0	0	0	0	0	0
RigthShift2	0000	1	110	0	0	0	0	0	0	0
BoothMultiplier	0000	1	111	0	0	0	0	0	0	0
MOVE	0000	1	011	0	0	0	0	0	0	0
lw	0001	0	011	0	1	0	1	1	0	0
sw	0010	0	011	0	1	1	0	0	0	0
beq	0011	0	011	1	0	0	0	0	1	0
bne	0100	0	011	1	0	0	0	0	1	0
movi	0101	1	011	0	1	0	0	0	0	0
slti	0110	0	100	x	1	0	0	0	0	0
addi	0111	1	011	0	1	0	0	0	0	0
addiu	1000	1	011	0	1	0	0	0	0	0
j	1001	0	0	x	0	0	0	0	0	1
jr	1010	0	0	x	0	0	0	0	0	1
jal	1011	0	0	x	0	0	0	0	0	1

Figura 28: Declaração da Unidade de Controle


```

ENTITY Unidade_de_controle is
  Port (
    opcode : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);|
    ulaop : out std_logic_vector(2 downto 0);
    jump, aluSrc, memwrite, memRead, memToReg, branch : out std_logic;
    regwrite: out std_logic
  );
END Unidade_de_controle;

```


- IN:
  - **opcode**; tipo in STD\_LOGIC; recebe o número das operações.
- OUT:
  - **ulaOp**; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR; código de operação que sairá para a ULA.
  - **jump**; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR; flag para verificar se será feito um salto incondicional - valores imediatos - ou para um endereço no registrador.
  - **aluSrc**; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR; flag para a ULA saber se o valor a ser lido será proveniente do banco de registradores ou dos 8 bits menos significativos.
  - **memWrite**; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR; flag para indicar para a memória RAM se é para escrever no endereço passado.
  - **memRead**; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR; flag para indicar para a memória RAM se é para ler do endereço passado.
  - **memToReg**; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR; flag para indicar de onde vem o valor a ser escrito no registrador destino (ULA OU Memória de dados).
  - **branch**; tipo out STD\_LOGIC\_VECTOR, flag para indicar que se será feito um salto condicional.
  - **regWrite**; tipo out STD\_LOGIC, flag para indicar que se será escrito algum valor no banco de registradores.

Figura 29: RTL View da Unidade de Controle

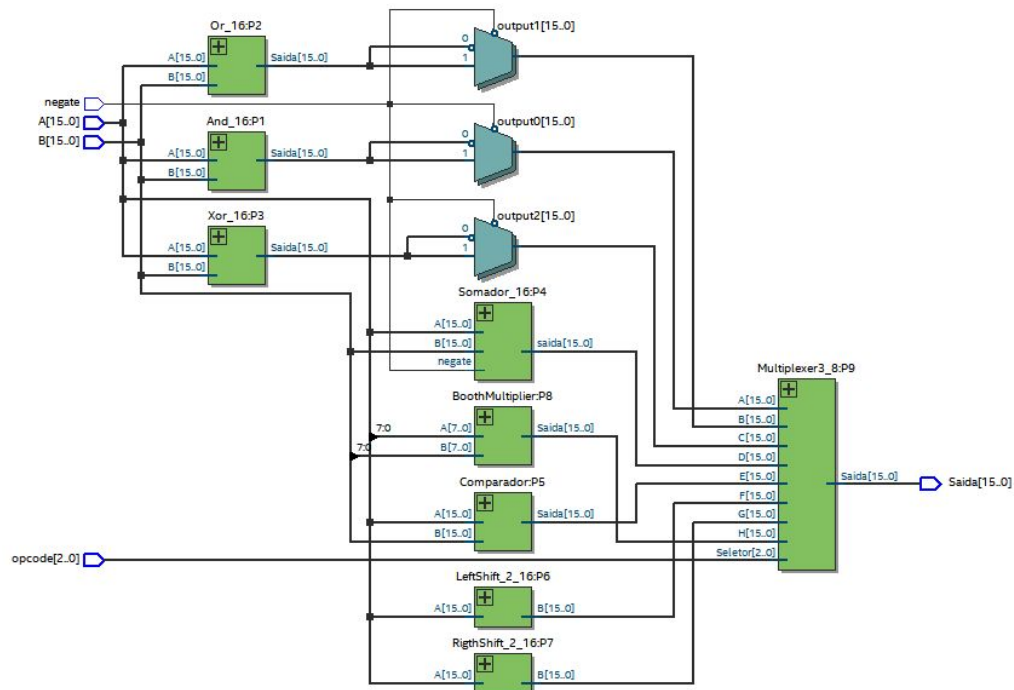

## 1.4 Datapath

Figura 30: Visualização do Datapath Idealizado

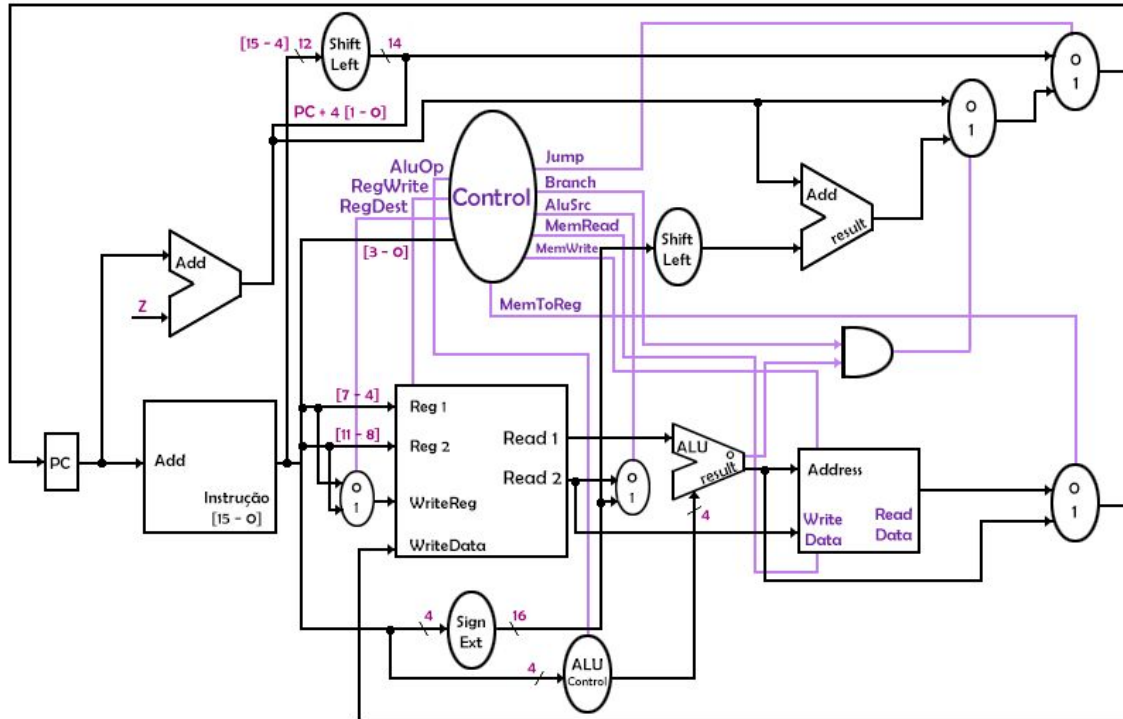




## 2 Simulações e Testes

O processador Kraken 2.0 possui todos os componentes funcionando, contudo sua implementação ainda não está completa, pois o mesmo ainda não está funcionando quando ligados todos os componente. Por conta disto será apresentado os testes apenas de alguns componentes que achamos necessários que fossem apresentados.

## Memória RAM


*Figura 31: Waveform do teste da memória RAM*

 

O teste na Waveform foi realizado usando 5 ciclos de clock, em que no primeiro é dado o valor 0000000000000110 para ser escrito no endereço 0000000000000000, no segundo clock o valor 0000000000000111 foi atribuído para ser escrito no endereço 00000000000001111, no terceiro clock o valor 0000000000001000, sobrescreve o valor 0000000000000110 no endereço 0000000000000000, no quarto e quinto clock são lidos os valores armazenados no endereço 0000000000000000 e 00000000000001111.

## Memória ROM

*Figura 32: Waveform do teste da memória ROM*

 


Para realizar o teste na Waveform, foi atribuído para o endereço o valor 0000000000001001, e o mesmo retornou a instrução 0000010000000001 que era correspondente ao endereço.

## Unidade de Controle

*Figura 33: Waveform do teste da unidade de controle*



 


Para cada opcode de entrada na Waveform, há uma saída correspondente a um valor da tabela 6.

## ULA

### Subtração


Figura 34: Waveform do teste da ULA - Subtração

 

Para realizar o teste na Waveform, foi atribuído dois valores para as entradas A e B, o opcode recebeu 011, que é referente a soma e subtração, e o negate recebeu 1, pois este determina se será realizado uma soma, quando recebe valor 0 (zero), ou uma subtração quando recebe valor 1 (um). A saída recebe o resultado da soma.

### Multiplicação

Figura 35: Waveform do teste da ULA - Multiplicação

 

A multiplicação é efetuada utilizando técnicas do algoritmo de booth, como demonstrado no teste da Waveform foi atribuído dois valores para as entradas A e B, o opcode recebeu 111, que é referente multiplicação, não importando o valor passado para a flag negate, no processo da operação há dois sinalizadores de 8 bits, que recebem os 8 primeiros bits mais significativos das entradas A e B. A multiplicação pode ser realizada para valores menores ou iguais a 127. A saída recebe o resultado da operação.

### 3 Considerações finais

O objetivo deste trabalho foi relatar todo o processo de criação do processador Kraken 2.0 de 16 bits, seu conjunto de instruções, a descrição do hardware, o datapath, simulações e testes da forma mais detalhada possível.

O desenvolvimento do projeto ao todo foi um grande aprendizado, tanto pessoal quanto intelectual. Apesar do Kraken 1.0, sua versão inicial, apresentado em 2017.2 ter sido um fracasso, as suas falhas e os erros nos proporcionaram aprendizado. Aprendemos que não é na primeira e nem na segunda queda que devemos desistir, e que de fato sempre podemos melhorar.

Todo o conteúdo apresentado ao longo da disciplina foi visto com outros olhos, e essa nova perspectiva contribuiu para o desenvolvimento do Kraken 2.0. Não foi apenas uma nova versão do processador, foi uma nova versão da equipe. Em um ano é possível crescer muito. Analisamos as falhas do nosso antigo processador, e nesta segunda versão conseguimos corrigir muitas delas. Claro que nada é perfeito, mas nós fizemos o possível para apresentar o nosso melhor.